
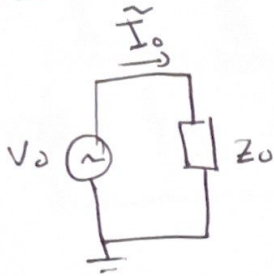


2)

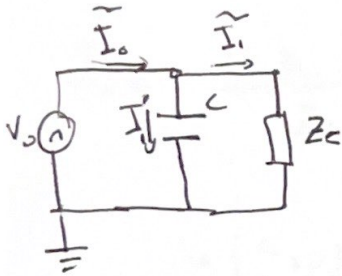

$$V_0 = \tilde{I}_0 Z_0$$

$$\tilde{I}_0 = \frac{V_0 (2j\omega C Z_L - 3\omega^2 L C - j\omega^3 L C^2 Z_L + \omega^4 L^2 C^2 + 1)}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C}$$



$$\tilde{I}_0 = \tilde{I}_1 + \tilde{I}_1'$$

$$\tilde{I}_1' = \frac{V_0}{1/j\omega C} = j\omega C V_0$$


$$\tilde{I}_1 = \frac{V_0 (2j\omega C Z_L - 3\omega^2 L C - j\omega^3 L C^2 Z_L + \omega^4 L^2 C^2 + 1)}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C} - j\omega C V_0$$

$$\tilde{I}_1 = \frac{2j\omega C Z_L V_0 - 3\omega^2 L C V_0 - j\omega^3 L C^2 Z_L V_0 + \omega^4 L^2 C^2 V_0 + V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C} +$$

$$\frac{-j\omega C V_0 Z_L + 2j\omega^2 L C V_0 + j\omega^3 L^2 C^2 Z_L V_0 + j^2 \omega^4 L^2 C^2 V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C}$$

$$\tilde{I}_1 = \frac{j\omega C Z_L V_0 - \omega^2 L C V_0 + V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C}$$

4)

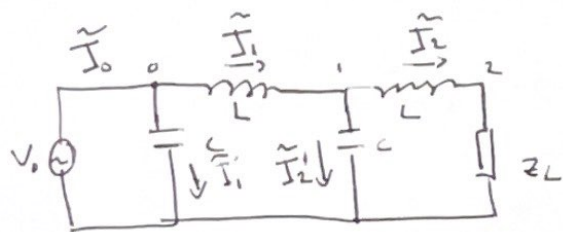

$$\tilde{V}_1 = V_0 - \tilde{I}_1 Z_{ind} \quad Z_{ind} = j\omega L$$

$$\tilde{V}_1 = V_0 - \frac{j\omega L(j\omega C Z_L V_0 - \omega^2 L C V_0 + V_0)}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C}$$

$$\tilde{V}_1 = \frac{V_0 Z_L + 2j\omega L V_0 - \omega^2 L C Z_L V_0 - j\omega^3 L^2 C V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C} +$$

$$\frac{+j^2 \omega^2 L C Z_L V_0 + j\omega^3 L^2 C V_0 - j\omega L V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C}$$

$$\tilde{V}_1 = \frac{V_0 Z_L + j\omega L V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C}$$

$$\tilde{I}_1 = \tilde{I}_2 + \tilde{I}_2' \quad \tilde{I}_2' = \frac{V_1}{1/j\omega C} = j\omega C V_1$$

$$\tilde{I}_2 = \tilde{I}_1 - j\omega C V_1$$

$$\tilde{I}_2 = \frac{j\omega C Z_L V_0 - \omega^2 L C V_0 + V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C} + \frac{-j\omega C V_0 Z_L + \omega^2 L C V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C}$$

$$\tilde{I}_2 = \frac{V_0}{Z_L + 2j\omega L - \omega^2 L C Z_L - j\omega^3 L^2 C}$$

$$\tilde{V}_2 = \tilde{V}_1 - \tilde{I}_2 j \omega L$$

$$= \frac{V_0 Z_L + j \omega L V_0}{Z_L + 2j \omega L - \omega^2 L C Z_L - j \omega^3 L^2 C} \times \frac{-j \omega L V_0}{Z_L + 2j \omega L - \omega^2 L C Z_L - j \omega^3 L^2 C}$$

$$\tilde{V}_2 = \frac{V_0 Z_L}{Z_L + 2j \omega L - \omega^2 L C Z_L - j \omega^3 L^2 C}$$